

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة الصقري للعلوم الحربية

تقدم

دائرة التفجير باستعمال أجهزة اللاسلكي ثنائية الإتجاه





يمكن أن تُستخدم هذه الدائرة لإطلاق الصواعق. الضغط على "8" أو "9" على أحد أجهزة اللاسلكي سيجعل القنبلة جاهزة للتفجير والضغط على "#" سيؤدي إلى إطلاق صاعق ملتصق بالجهاز. لن تؤثر أي أرقام أو أصوات أخرى على جهاز اللاسلكي المُستقبل، لذلك فإن الإشارة الصحيحة فقط من جهاز الإرسال سوف تُفعل وتُطلق الصاعق.

الأدوات المطلوبة:

- كاوية لحام
- سلك لحام
- فتيلة لحام
- أدوات تعرية الأسلاك
- قواطع الأسلاك
- كماشات صغيرة
- مفكات صغيرة
- شريط لاصق

الأجزاء المطلوبة:

- لوحة اللحام
- سلك صلب
- جهاز لاسلكي باوفينج (Baofeng UV-9R) مع الشاحن
- جهاز لاسلكي باوفينج (Baofeng UV-3R) مع الشاحن

- كابل صوتي حجم 3.5 مم
- وحدة HW-005
- منظم جهد للتيار الكهربائي المستمر- جهد 5 فولت
- مقوم سيليكوني مُتَّحَكَم به (SCR) من نوع (C106DG)
- 2 مقيس ديب (DIP socket) ذو 14 دبوس
- دائرة متكاملة ذات عاكس (Inverter IC) من نوع CD4069UBE
- دائرة متكاملة ذات بوابة AND (AND IC) من نوع CD4073BE
- ضوء ليد أحمر
- ضوء ليد أخضر
- ضوء ليد أصفر
- 3 مقاومة (resistor) 1 ك اوم، 0.25 وات
- مقاومة (resistor) 2 ك اوم، 0.25 وات
- مقاومة (resistor) 100 ك اوم، 0.25 وات
- علبة لإحتواء بطارية 9 فولت (مع مفتاح)
- بطارية 9 فولت

الأجزاء المقترحة :

- موصل أنثى برأس ذو 4 دبابيس لتسهيل توصيل الصاعق (يمكن لحامه مباشرة مع لوحة اللحام)
- صمغ ينصهر بالتسخين
- آلة ثقب مع رؤوس ثقب
- ملاحظة: من المهم جلب أجزاء احتياطية من جميع القطع في حال الحاجة إليها

نظرة عامة :

الضغط على "8" أو "9" على الجهاز اللاسلكي UV-9R بعد الإنتهاء من التركيب سيجعل القنبلة مُعدة للانفجار، الضغط على "#" بعد ذلك سيؤدي الى تفجير القنبلة من مسافة تصل الى 10 كيلو مترات.

تحويل الجهاز اللاسلكي المستقبل:



يجب تفكيك الجهاز اللاسلكي Baofeng UV-3R و تحويله قبل إستخدامه في دائرة الإطلاق. إتبع هذه التعليمات لتلحم الأسلاك مع السماعة و لتُحور الغطاء لإخراج الأسلاك منه.

خطوة 1:

فكك الجهاز اللاسلكي UV-3R. إنزع البطارية والغطاء الخلفي و أجزاء الهوائي و المفتاح حتى يصبح الجهاز اللاسلكي كما يبدو بالصورة. سيجب عليك أن تعيد تركيبه مرة أخرى، لذلك كن شديد الحذر كي لا تتلف الجهاز اللاسلكي.

خطوة 2:


قم بقص قطعة من كابل الصوت، و قم بإزالة جزء من غطاء الكابل بعناية. إحرص على عدم قطع أو إتلاف العازل الخاص بالسلك الصغير. إنزع العازل عن كل سلك بمفرده.

خطوة 3:

قم بثقب أو قص فتحة كبيرة في الجزء الأمامي من الغطاء البلاستيكي للجهاز اللاسلكي كافية لإحتواء كابل الصوت.

خطوة 4:

إلحم السلكين مع وصلات السماعة. إذا لزم الأمر، قم بتأمين الأسلاك في مكانها الى أن يتم إعادة تركيب الجهاز اللاسلكي، ثم قم بالتأكد من أن الكابل في مكانه حول الثقب في حيز غطاء الجهاز اللاسلكي.

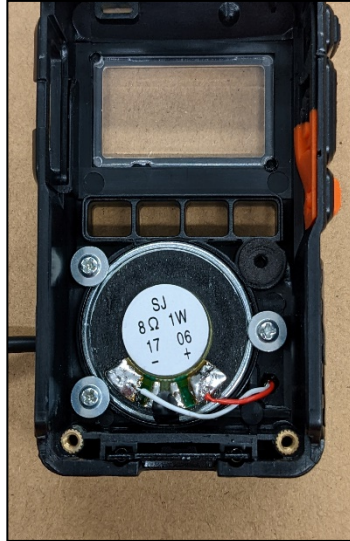

خطوة 5:

قم بإعادة تركيب الجهاز اللاسلكي مرة أخرى بنفس الطريقة التي تم تفكيكه بها. تأكد من وضع جميع البراغي حتى يتم تثبيت اللوحة الإلكترونية في مكانها بشكل آمن.


بناء الدائرة:




يُوصى بالصبر في هذا الجزء وبناء الدائرة تماماً كما موضَّح بالصور. إنتبه جيداً إلى الأعمدة والصفوف. إذا تم وضع أي جزء بشكل معكوس أو غير صحيح فقد تفشل الدائرة في إطلاق الصاعق. من المهم استخدام لوح اللحام للحفاظ على وصلات جيدة.


تحذير! لا تقم بتوصيل الصاعق حتى تكون مستعداً له أن ينفجر. ستضمن إضاءة الضوء الأحمر تشغيل الصاعق أثناء البناء والإختبار.

البناء:


- قم بترتيب الأجزاء كما هو موضَّح **بالضبط** في الصور حتى يتم إجراء نفس الوصلات. إنتبه جيداً إلى الثقوب في الصفوف والأعمدة. سوف لا يعمل مخطّطك إذا حدث خطأ في تصفيف أجزائه.
- استخدم كاوية اللحام وقم باللحام لتكوين الوصلات في الناحية الخلفية للوحة اللحام.
- في النهاية قم بتوصيل الوحدة HW-005 الزرقاء.
- قم بقص زوائد الأسلاك في الناحية الخلفية للوحة لتسوية سطحها الخلفي.
- انتبه جيداً للصور، الأسلاك الحمراء تذهب إلى الصاعق.

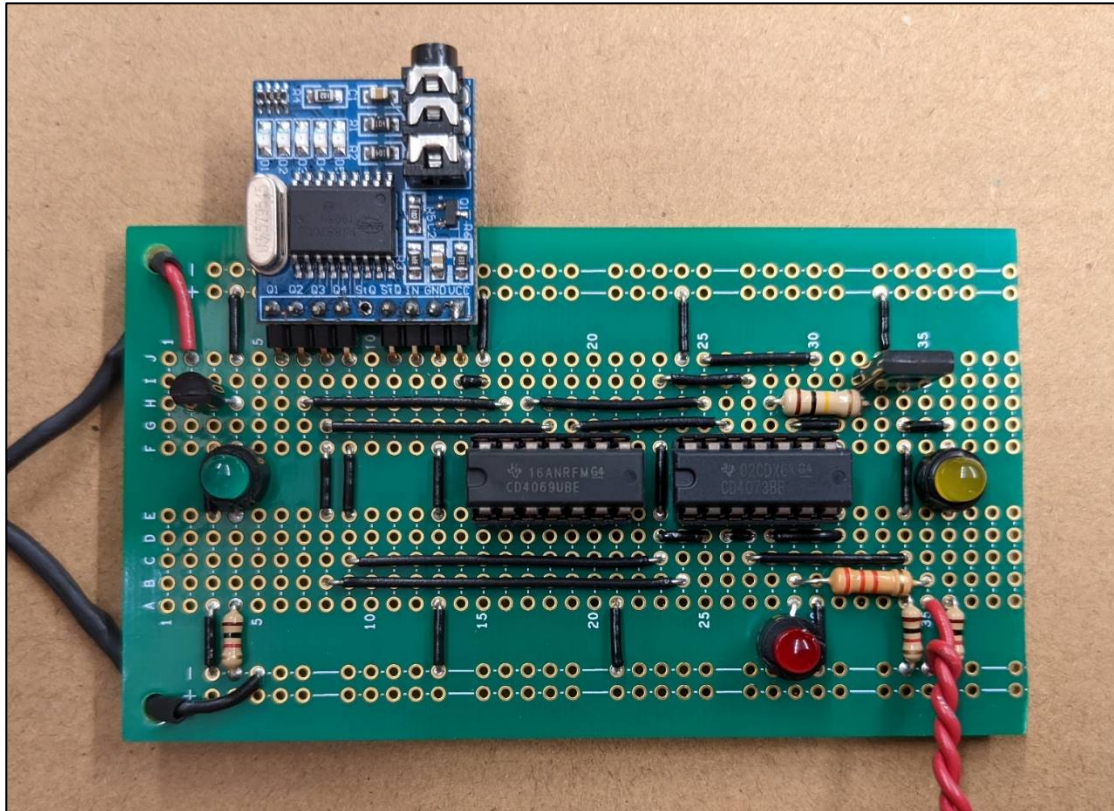

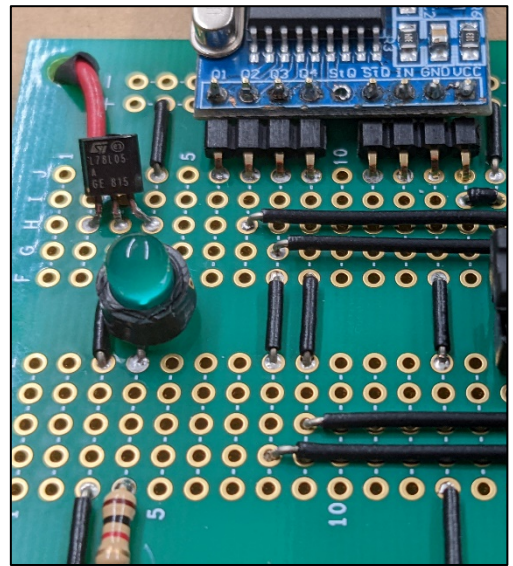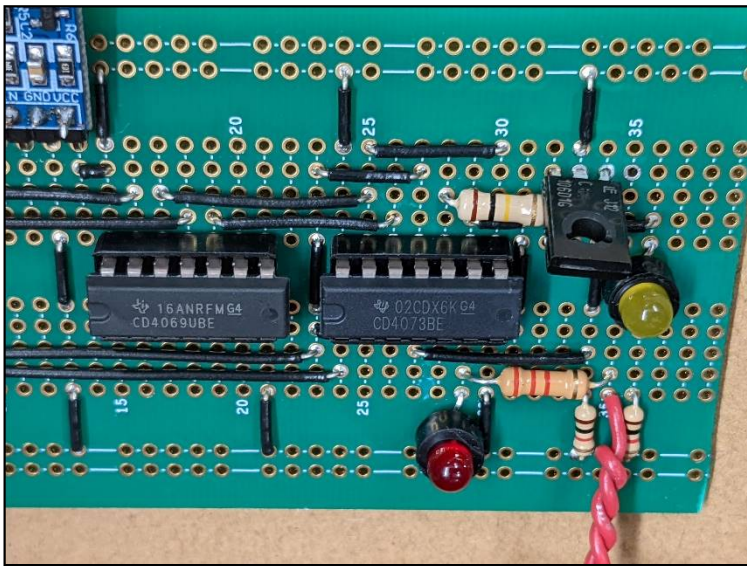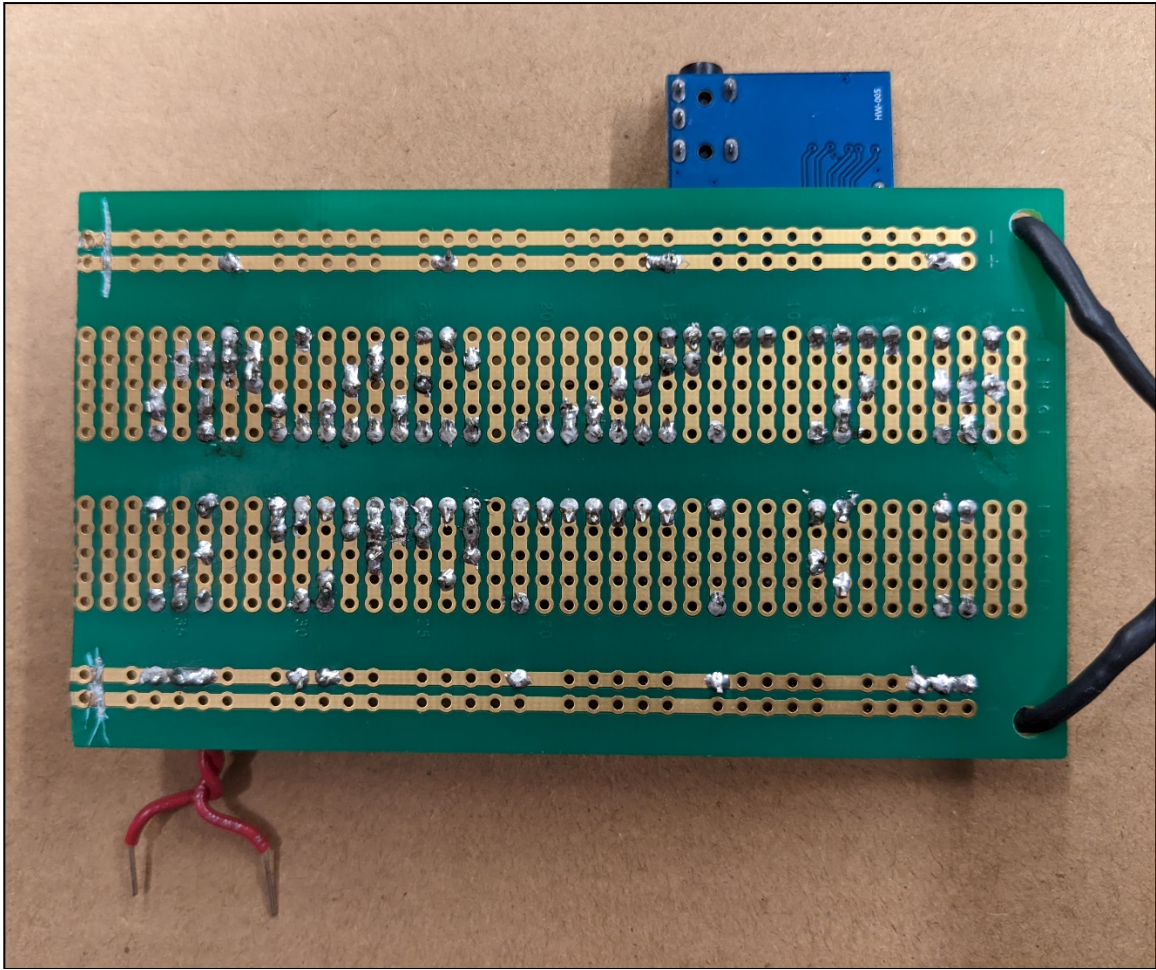

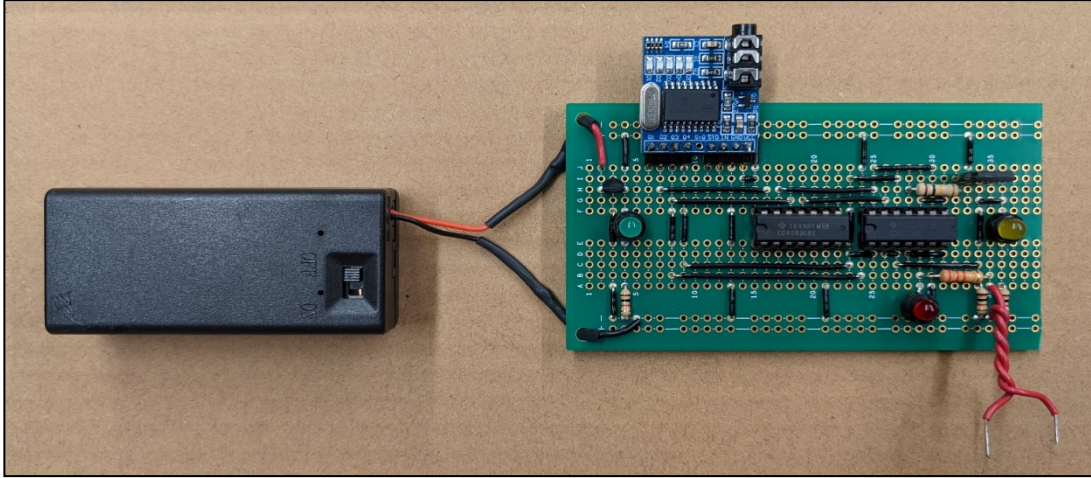


مخطط الأسلاك:

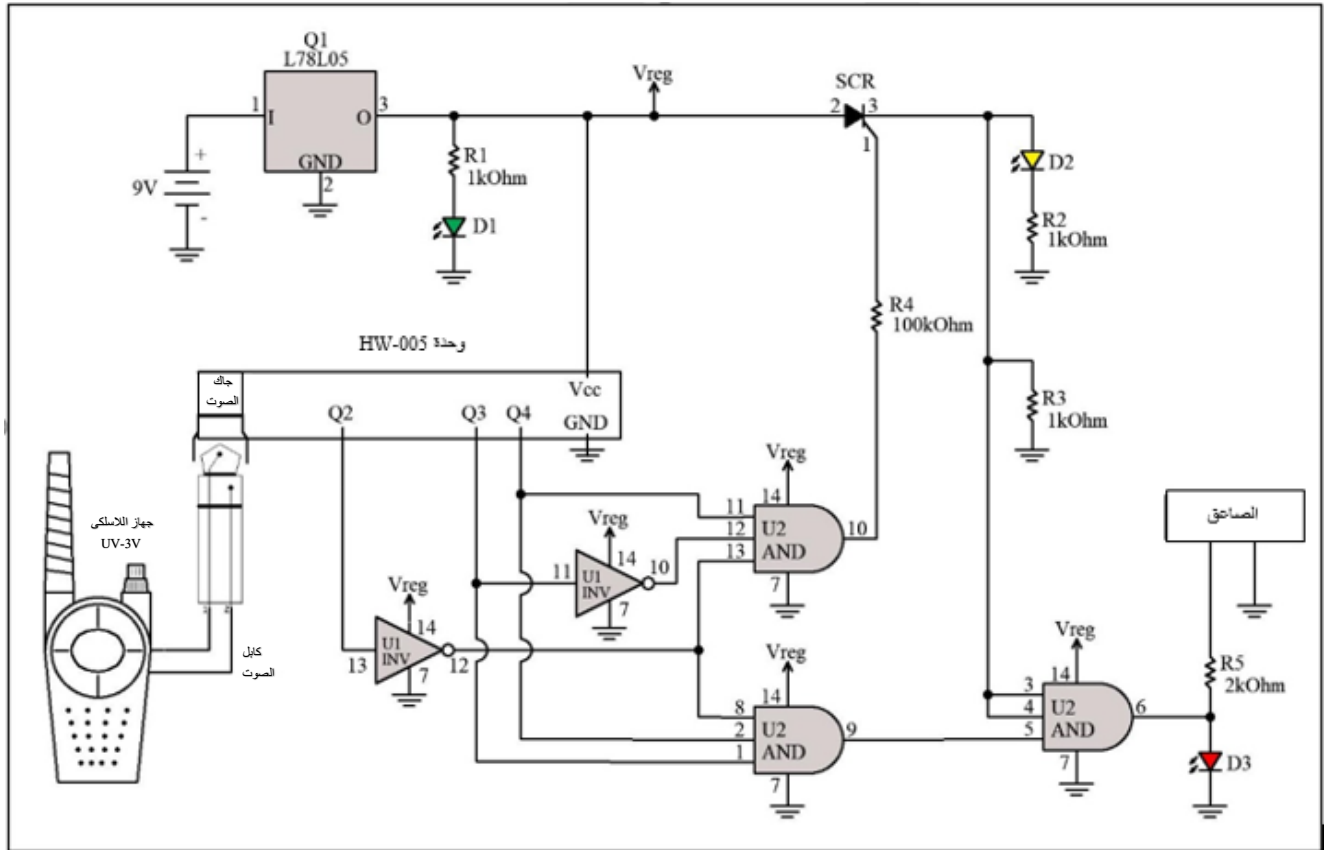


ملاحظات هامة :

- انتبه إلى أرقام الأسنان الخاصة بالدائرتين المتكاملتين (IC). سوف تفشل إذا تم إجراء وصلات خاطئة
- R1 و R2 و R3 هي مقاومات (resistors) 1 كيلو اوم، R4 هي مقاومة 100 كيلو اوم، و R5 هي مقاومة 2 كيلو اوم


مخطط الأسلاك ل Q1 (L78L05)

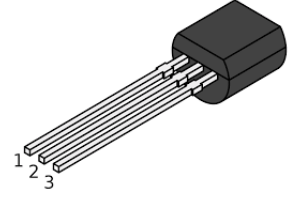

مخطط الأسلاك ل SCR (C106DG)

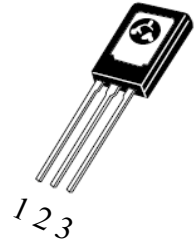

مخطط الأسلاك للعاكس (U1) و ل AND (U2)

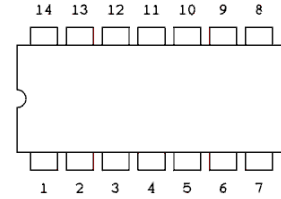


التشغيل:

- الضوء الأخضر يكون مضيئ عند تشغيل البطارية
- الضوء الأصفر يكون مضيئ بعد الضغط على "8" أو "9"، و ستكون القنبلة جاهزة للإنفجار
- الضوء الأحمر يكون مضيئ بعد الضغط على "#" والصاعق سينفجر
- وحدة ال HW-005 بها أضواء حمراء تتغير عند إرسال أي رقم من الجهاز اللاسلكي UV-9R
- إستخدام كتيبات تشغيل أجهزة الاسلكي UV-3R و UV-9R لتُكون تردد متطابق. 437.425 هو رقم تردد جيد يجب أن يتطابقوا لينجح العمل. يجب أن يتطابق الرقمان المحددان على شاشات أجهزة اللاسلكي. للإختبار، حاول إستعمال أجهزة اللاسلكي للاتصال، الصوت الداخل الى أحدهم يجب أن يخرج من الآخر.



التجميع:

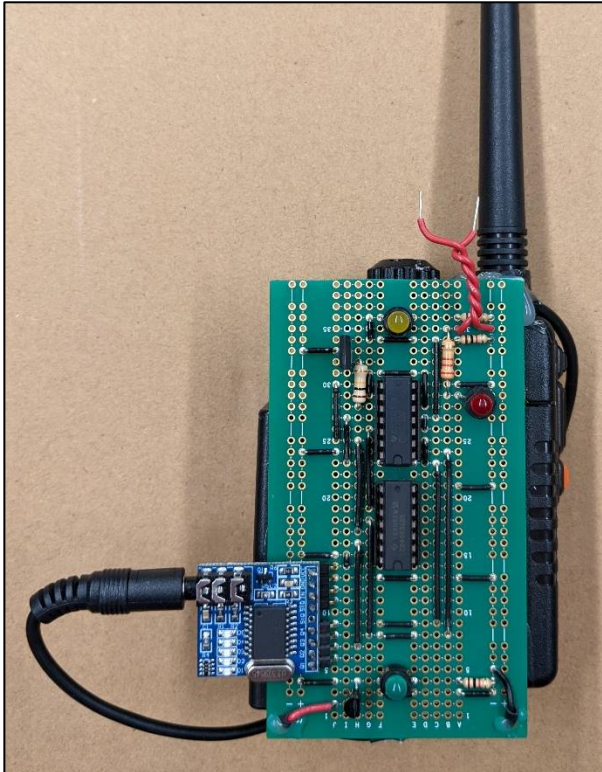إذا أردت ، يمكنك إستخدام الصمغ المنصهر بالتسخين لتوصيل الجهاز اللاسلكي UV-3R، ولوحة اللحام، وحزمة البطارية ببعضهم لإنشاء نظام مصغر لإلصاقه بالمتفجرات. الأسلاك الحمراء تذهب الى الصاعق.



والله ولي التوفيق

للتواصل مع مؤسسة الصقري اتصل بنا على تيليجرام على هذا الحساب وأرسل له كلمة رابط أو . كي يرسل لك بوت المؤسسة الحالي

[@Sqr100](https://t.me/Sqr100)

مؤسسة الصقري للعلوم الحربية

